

ハードウェア記述言語による LSI設計入門



琉球大学工学部情報工学科

和田 知久 wada@ie.u-ryukyu.ac.jp

吉田 たけお tyoshida@ie.u-ryukyu.ac.jp



本日のアジェンダ

- V HDLというハードウェア記述言語を用いて、論理回路設計を体験する
 1. ハーフアダーを例にVHDL言語の説明
 2. ハーフアダーの動作をシミュレーション
 3. ハーフアダーの回路を合成する
 4. ALUの記述の紹介
 5. ALU回路の合成
 6. ALUの動作をシミュレーション(時間があれば)



UNIXアカウント

- 本日各参加者に琉球大学・情報工学科のアカウントを差し上げます。当面は使用できますので、各大学に帰られた後でもご使用ください。（管理はあなたの責任です）
- UNIXとテキストエディタを使う必要があります
経験者を含めたグループを作りたいと思います
- 学生、教官でサポートしますので、実習楽しんでください



VHDLの歴史

- 1970年代に米国国防省にてVery High Speed ICプロジェクト発足
- 1981年にVHSICプロジェクトの一環として機能記述言語VHDLが提案
- 1986年にIEEEにてVHDLバージョン7.2を基本言語として採択し、標準化スタート
- 1987年にLanguage Reference Manualをリリースして、IEEE-1076Bとして正式に標準化




VHDLの適用分野

設計レベル(例: パソコン)	VHDLの記述レベル
マザーボードと周辺機器	アーキテクチャレベル
マザーボード	ビヘビアレベル
Integrated Circuit	RTL(レジスタトランスファレベル)
論理ゲート	ストラクチャレベル

- 本実習では論理合成プログラムによる回路生成が可能なRTLの記述を学ぶ。
- RTLの記述で詳細なデジタル回路の記述ができる。

VHDLの簡単な例題
 
```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity HALF_ADDER is
    port ( A, B : in std_logic;
          S, CO : out std_logic);
end HALF_ADDER;
architecture DATAFLOW of HALF_ADDER is
    signal C, D : std_logic;
begin
    C <= A or B;
    D <= A nand B;
    CO <= not D;
    S <= C and D;
end DATAFLOW;
```



VHDLを簡単に見てゆくと

library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all;	ライブラリ宣言、通常STD_LOGICを使用するので、必ず書く
entity HALF_ADDER is	エンティティ宣言
port (A, B : IN std_logic; S, CO : OUT std_logic);	ポート宣言(入出力信号と信号のデータタイプを定義)
end HALF_ADDER;	エンティティ終了。";"忘れるな！
architecture DATA_FLOW of HALF_ADDER is	アーキテクチャ宣言
signal C, D : std_logic;	内部信号を定義
begin C <= A or B ; D <= A nand B ; CO <= not D; S <= C and D; end DATAFLOW;	同時処理文！ コンピュータプログラムとは違う この場合は4つの同時動作するゲートに対応



std_logicとは

- デジタルの信号を示すデータタイプで、通常 '0' と '1' を示すが、それ以外に 'X' など 9種類の状態を示す

'U'	Uninitialized	'W'	Weak Unknown
'X'	Unknown	'L'	Weak Low
'0'	Low	'H'	Weak High
'1'	High	'-'	Don't care
'Z'	Hi-impedance		



実習1：ハーファダーのシミュレーション(1)

■ ツールのセットアップ

1. PCにloginする。
2. そこから nirai にrloginする。

```
% rlogin nirai
```

3. テキストエディターを使って、自分のホーム・ディレクトリにある .cshrc ファイルの最後の行に以下の1行を付け加える。

```
source /usr/synopsys/setup_2000.05/init/synopsys_setup_2000.05
```

4. 変更した設定を有効にするために、niraiにrloginし直す。



実習1：ハーファダーのシミュレーション(2)

- ディスプレイの設定とファイルのコピー
 - 1. PCのローカルなウィンドウで、以下のコマンドを実行する

```
% xhost nirai
% xhost nirai-1
```
 - 2. nirai のウィンドウで、以下のコマンドを実行する
*hostname*はPW01のような自分の使用中のマシン名

```
% setenv DISPLAY hostname:0.0
```
 - 3. nirai のウィンドウで、作業ディレクトリ(たとえば *vhdl*)を作成し、必要なファイルをコピーする

```
% mkdir vhdl
% cd vhdl
% cp /home/teacher/wada/pub/*.*
```


hadder_test.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity HADDER_TEST is
end HADDER_TEST;

architecture TESTBENCH of HADDER_TEST is
  component HALF_ADDER
    port ( A, B      : in  std_logic;
          S, CO      : out std_logic);
  end component;
  signal IN1, IN2, S, CO : std_logic
```
 
```
begin
  U0: HALF_ADDER port map (IN1, IN2, S, CO);
  process begin
    IN1<='0' ; IN2<='0' ;
    wait for 10 ns;
    IN1<='0' ; IN2<='1' ;
    wait for 10 ns;
    IN1<='1' ; IN2<='0' ;
    wait for 10 ns;
    IN1<='1' ; IN2<='1' ;
    wait for 10 ns;
    wait;
  end process;
end TESTBENCH;
```




```
configuration CFG_ADDER of HADDER_TEST is
  for TESTBENCH
    end for;
end CFG_ADDER;
```



実習1：ハーフアダーのシミュレーション(3)

- VHDLファイルの構文解析
 1. 2つのVHDL記述の内容を確認める
half_adder.vhd : ハーフアダーの記述
hadder_test.vhd : ハーフアダーをテストするための記述: テストベンチ
 2. 構文解析する (VHDLアナライザ)
% vhdlan half_adder.vhd
% vhdlan hadder_test.vhd
- VHDL Debugger で動作を確認する
 1. VHDL Debuggerを起動する
% vhdldbxc CFG_ADDER &
 2. 観測したい信号を指定する
(VHDL Debugger ウィンドウの最下位のBOXで) trace *' signal
 3. シミュレーションの時間を進める
(VHDL Debugger ウィンドウの最下位のBOXで) run 50
 4. 次ページのような波形になればOK !

ハーファダーの動作波形

 




実習2: ハーフアダーの回路合成

- design_analyzerの起動とファイルの読み込み
 1. デザインアナライザを起動する
% design_analyzer &
 2. メニューからFile->Read...を選択し
half_adder.vhd を読み込む
 3. 画面中央のHALF_ADDERシンボルをダブルクリックし、1階層下のレベルへ入ると、入出力ピンがわかる
 4. さらに中央の箱をダブルクリックし、1階層下のレベルへ入ると、記述どおりのハーフアダー回路が確認できる
- 回路の最適化
 1. メニューからTool->DesignOptimizationを選び、OKをクリックする
 2. 回路が最適化されたことを確認する

ALUのVHDL記述の紹介

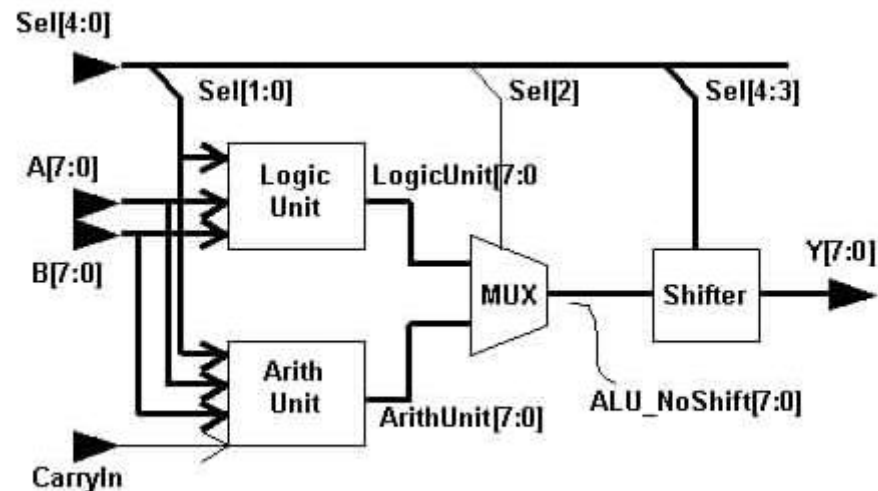- ALUとは算術(加算や減算)や論理演算を行う回路である
- 今回2つの8ビットの数AとBの入力に対してYを出力する14種類の演算を行うALUの記述を紹介する



ALUの動作

S4	S3	S2	S1	S0	Cin	動作	説明	実行ブロック
0	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow A$	Aを転送	Arithmetic Unit
0	0	0	0	0	1	$Y \leftarrow A + 1$	Aをインクリメント	Arithmetic Unit
0	0	0	0	1	0	$Y \leftarrow A + B$	加算	Arithmetic Unit
0	0	0	0	1	1	$Y \leftarrow A + B + 1$	キャリー付加算	Arithmetic Unit
0	0	0	1	0	0	$Y \leftarrow A + \text{Bbar}$	AとBの1の補数をたす	Arithmetic Unit
0	0	0	1	0	1	$Y \leftarrow A + \text{Bbar} + 1$	減算	Arithmetic Unit
0	0	0	1	1	0	$Y \leftarrow A - 1$	デクリメント	Arithmetic Unit
0	0	0	1	1	1	$Y \leftarrow A$	Aを転送	Arithmetic Unit
0	0	1	0	0	0	$Y \leftarrow A \text{ and } B$	論理積	Logic Unit
0	0	1	0	1	0	$Y \leftarrow A \text{ or } B$	論理和	Logic Unit
0	0	1	1	0	0	$Y \leftarrow A \text{ xor } B$	排他的論理和	Logic Unit
0	0	1	1	1	0	$Y \leftarrow \text{Abar}$	1の補数	Logic Unit
0	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow A$	Aを転送	Shifter Unit
0	1	0	0	0	0	$Y \leftarrow \text{shl } A$	Aを左シフト	Shifter Unit
1	0	0	0	0	0	$Y \leftarrow \text{shr } A$	Aを右シフト	Shifter Unit
1	1	0	0	0	0	$Y \leftarrow 0$	0を転送	Shifter Unit



alu.vhd

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity ALU is
    port(Sel    : in  unsigned(4 downto 0);
          CarryIn : in  std_logic;
          A, B   : in  unsigned(7 downto 0);
          Y      : out unsigned(7 downto 0));
end entity ALU;

architecture COND_DATA_FLOW of ALU is
begin

    ALU_AND_SHIFT:
    process (Sel, A, B, CarryIn)
        variable Sel0_1_CarryIn : unsigned(2 downto 0);
        variable LogicUnit, ArithUnit,
            ALU_NoShift : unsigned(7 downto 0);
    begin
        -----
        -- Logic Unit
        -----
        LOGIC_UNIT: case Sel(1 downto 0) is
            when "00" => LogicUnit := A and B;
            when "01" => LogicUnit := A or B;
            when "10" => LogicUnit := A xor B;
            when "11" => LogicUnit := not A;
            when others => LogicUnit := (others => 'X');
        end case LOGIC_UNIT;
    
```

```

        -----
        -- Arithmetic Unit
        -----
        Sel0_1_CarryIn := Sel(1 downto 0) & CarryIn;
        ARITH_UNIT: case Sel0_1_CarryIn is
            when "000" => ArithUnit := A;
            when "001" => ArithUnit := A+1;
            when "010" => ArithUnit := A+B;
            when "011" => ArithUnit := A+B+1;
            when "100" => ArithUnit := A + not B;
            when "101" => ArithUnit := A-B;
            when "110" => ArithUnit := A-1;
            when "111" => ArithUnit := A;
            when others => ArithUnit := (others => 'X');
        end case ARITH_UNIT;
        -----
        -- Mutiplex
        -----
        LA_MUX: if (Sel(2) = '1') then
            ALU_NoShift := LogicUnit;
        else
            ALU_NoShift := ArithUnit;
        end if LA_MUX;
        -----
        -- Shift operation
        -----
        SHIFT: case Sel(4 downto 3) is
            when "00" => Y <= ALU_NoShift;
            when "01" => Y <= Shift_left(ALU_NoShift, 1);
            when "10" => Y <= Shift_right(ALU_NoShift, 1);
            when "11" => Y <= (others => '0');
            when others => Y <= (others => 'X');
        end case SHIFT;
    end process ALU_AND_SHIFT;
end architecture COND_DATA_FLOW;

```



実習3: ALUの回路合成

- design_analyzerの起動とファイルの読み込み
 1. デザインアナライザを起動する
% design_analyzer &
 2. メニューからFile->Read を選択し
alu.vhd を読み込む
 3. 画面中央のALUシンボルをダブルクリックし、1階層下のレベルへ入ると、入出力ピンがわかる
 4. さらに中央の箱をダブルクリックし、1階層下のレベルへ入ると、記述をシンボル化したALU回路が確認できる
- 回路の最適化
 1. メニューからTool->DesignOptimizationを選び、OKをクリックする
 2. 回路が生成されたことを確認する



test_alu.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all, IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity TEST_ALU is
end TEST_ALU;

architecture TESTBENCH of TEST_ALU is
  component ALU
    port ( Sel    : in  unsigned(4 downto 0);
          CarryIn : in  std_logic;
          A, B    : in  unsigned(7 downto 0);
          Y       : out unsigned(7 downto 0));
  end component;
  signal SIN      : unsigned(4 downto 0);
  signal CIN      : std_logic;
  signal AIN,BIN,YIN : unsigned(7 downto 0);
begin
  U0: ALU port map (SIN,CIN,AIN,BIN,YIN);
  process begin
    AIN <= "00001111"; BIN <= "11110000";
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00000"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00000"; CIN <= '1';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00001"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00001"; CIN <= '1';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00010"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00010"; CIN <= '1';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00011"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00100"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00101"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00110"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "00111"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "01000"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "10000"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    SIN <= "11000"; CIN <= '0';
    wait for 10 ns;
    wait;
  end process;
end TESTBENCH;

configuration CFG_ALU of TEST_ALU is
  for TESTBENCH
    end for;
end CFG_ALU;
```



(オプション) 実習4: ALUのシミュレーション

- VHDLファイルの構文解析
 1. 2つのVHDL記述の内容を確かめる
alu.vhd : ALUの記述
test_alu.vhd : ALUをテストするための記述: テストベンチ
 2. 構文解析する (VHDLアナライザ)
% vhdlan alu.vhd
% vhdlan test_alu.vhd
- VHDL Debugger で動作を確認する
 1. VHDL Debuggerを起動する
% vhdldb CFG_ALU &
 2. 観測したい信号を指定する
(VHDL Debugger ウィンドウの最下位のBOXで) trace '*' signal
 3. シミュレーションの時間を進める
RUNボタンの右横のBOXに 20 と記入し RUNボタンを数回押す



これで終了です！

- VHDLは如何でしたか？
- VHDL以外にVerilogHDLというハードウェア記述言語もあり、この2つが現在有名です
- 研修ご苦労さまでした！